

車速パルス回路の分離

図の表記は AE92 用になっています。他の車種でも 5 kΩ の抵抗を イグニッション の配線につなげれば OK です。

